

schéma simple allumage_prise commandée_toile-libre


[Accueil](#) > [Domaine Habitat](#) > Circuit Simple Allumage
Le simple allumage

<http://electro.toile-libre.org/sa.php>

les lampes sont câblées en parallèle


Le schéma Développé :

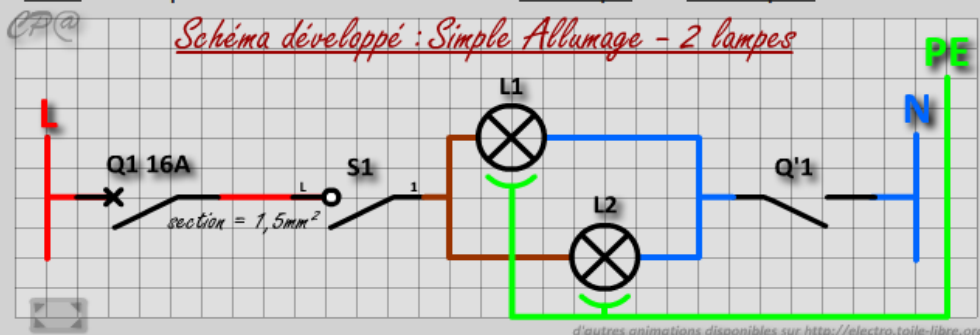
En cliquant sur le titre il est possible de choisir entre 1 lampe ou 2 lampes.




Animation interactive complète d'un Simple Allumage
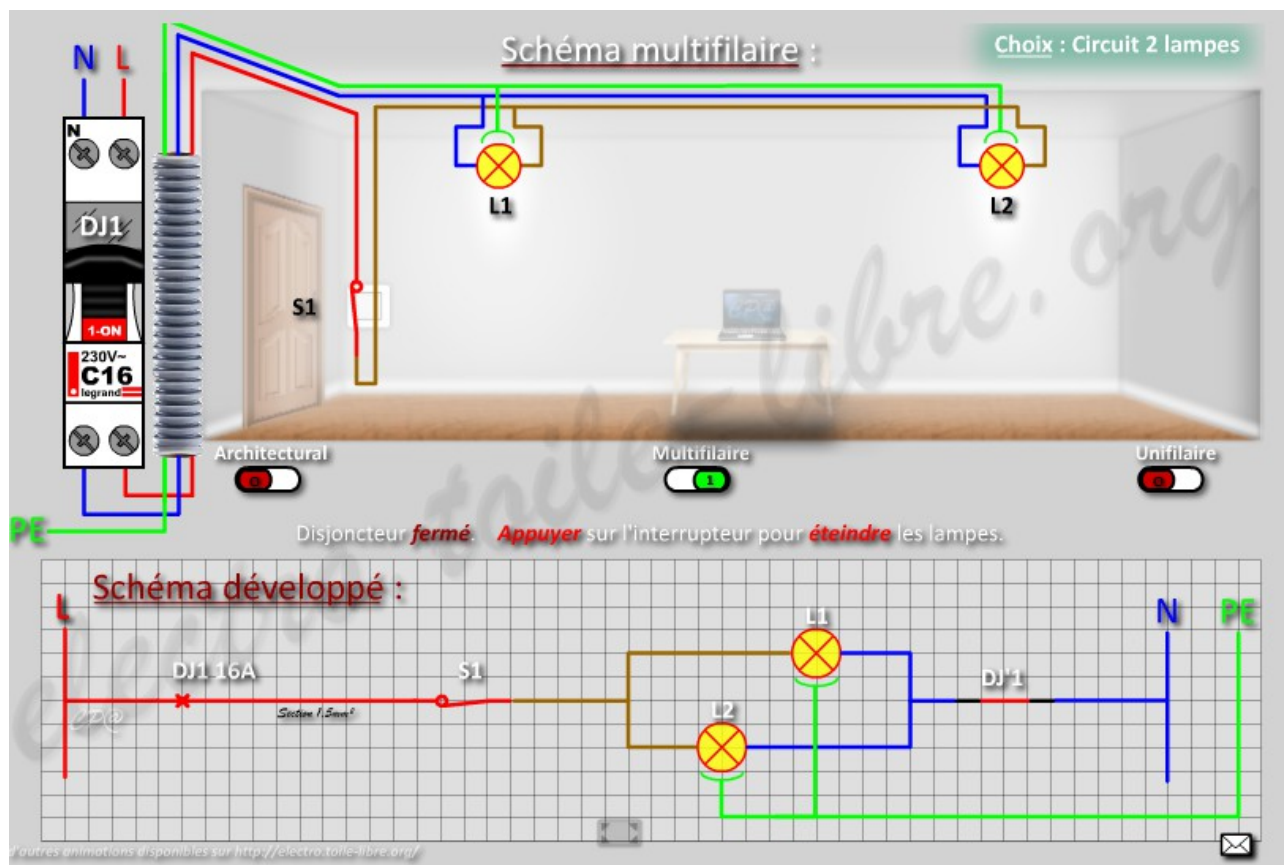
<http://electro.toile-libre.org/sa.php#006>



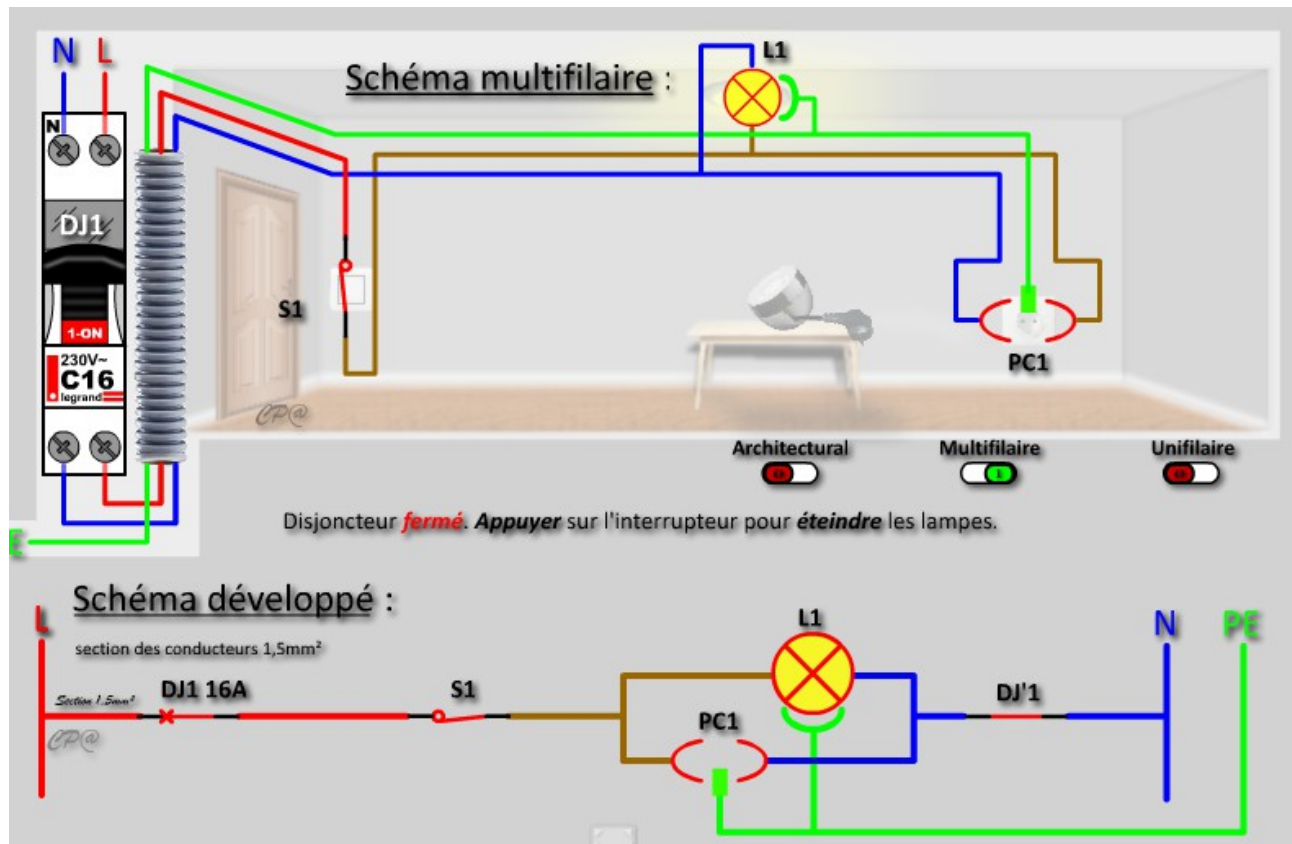

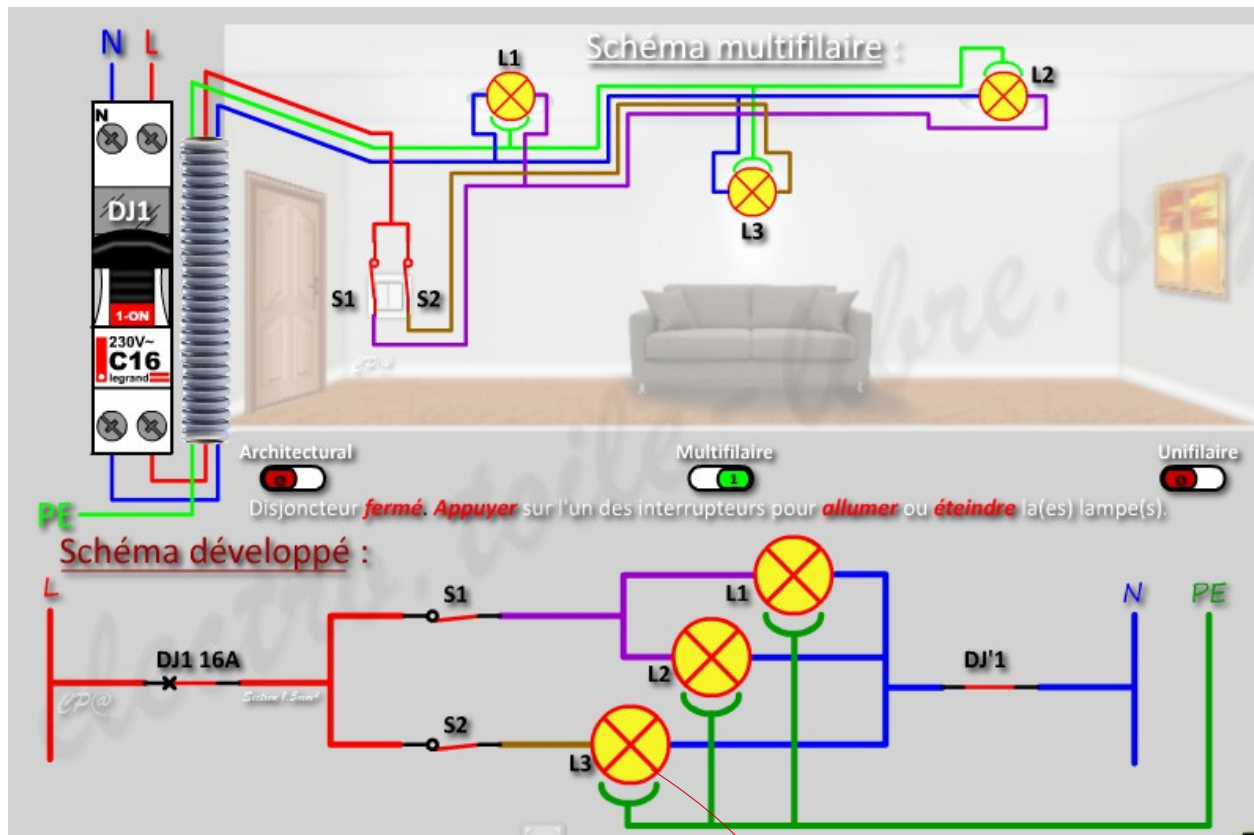Animation interactive complète d'un Double Allumage
<http://electro.toile-libre.org/da.php#006>



remplacer la lampe L3 par la prise commandée